 


# Trabajo Práctico N° 1: FPGA-ALU



Profesor: Pereyra, Martín

Alumnos:

- Ciordia Cantarella, Francisco | [francisco.ciordia@mi.unc.edu.ar](mailto:francisco.ciordia@mi.unc.edu.ar) | 41.642.397
- Gil, Juan Manuel | [juan.manuel.gil@mi.unc.edu.ar](mailto:juan.manuel.gil@mi.unc.edu.ar) | 41.592.940

# FPGA-ALU

12 Septiembre 2022

## Índice

[Índice](#)

[Introducción](#)

[Objetivo](#)

[Desarrollo](#)

[Caja Negra](#)

[Código](#)

[Módulo ALU](#)

[Módulo de pruebas \(TestBench\)](#)

[Diagrama de bloques de la arquitectura](#)

[Imágenes de la simulación](#)

[Anexo](#)

## Introducción

En el siguiente documento usted encontrará información del desarrollo de la construcción de una ALU (Arithmetic Logic Unit) en una FPGA Basys 3. Se configuró utilizando el lenguaje Verilog y se desarrolló y probó en el entorno de Vivado.

## Objetivo

El objetivo es configurar una FPGA para que se comporte como una ALU que soporte las siguientes operaciones:

Operación	Código
ADD	100000
SUB	100010
AND	100100
OR	100101


<b>XOR</b>	<b>100110</b>
<b>SRA</b>	<b>000011</b>
<b>SRL</b>	<b>000010</b>
<b>NOR</b>	<b>100111</b>

La misma debe soportar parametrización, para poder escalarla en futuros trabajos. Además debe contar con un bit para el carry y otro para las operaciones que den cero.

## Desarrollo

El trabajo consistió de dos etapas, por un lado tenemos la construcción del módulo de la ALU propiamente dicha y por otro teníamos el testbench para comprobar que lo hecho fue correcto. Comencemos observando la caja negra de lo propuesto

## Caja Negra

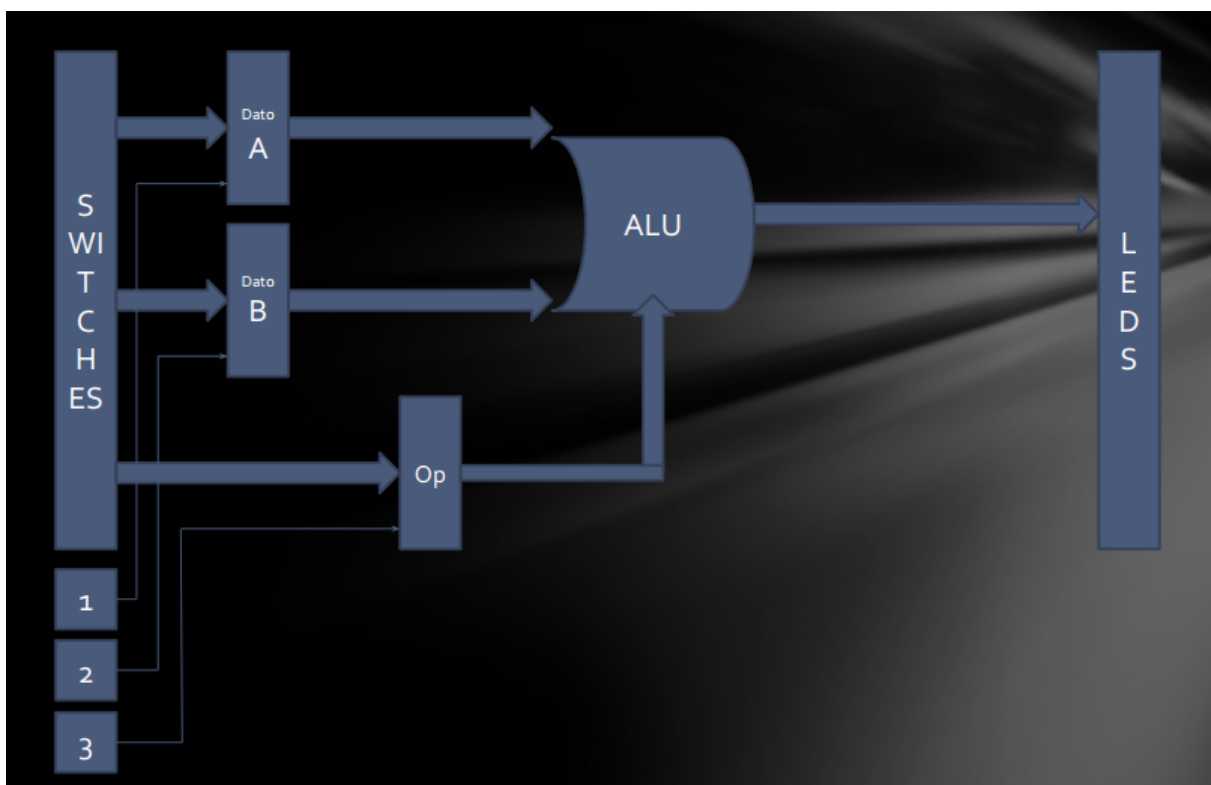

Podemos observar que por un lado vamos a tener las distintas entradas, el Dato A, el Dato B y un código de operación para que la ALU sepa qué debe hacer. Además de eso tenemos 3 bits de enable, los mismos permitirán que el dato ingresado sea leído por la ALU solo si hay

un 1 en el bit correspondiente. Por último tenemos una salida dónde vamos a tener los bits de datos, y por otro tendremos los de flag, a nivel de código ambos estarán contenidos en un solo array.

## Código

A nivel de configuración como se mencionó anteriormente tenemos la parte del módulo y la del testbench.

### Módulo ALU

El módulo posee 4 bus parametrizables, uno para el dato A, otro para el dato B, uno para el código de operación, y uno para los leds de salida. A su vez se cuenta con dos salidas, una para el bit de carry y otra para el bit de zero.

Se crea un registro del tamaño del bus de salida más un bit extra que se utiliza para el carry.

Luego se procede a hacer la asignación de los cables de salida que va a ser result pero solo del bit 7 al 0. Luego se asigna el carry al bit 8 del result, también un cable. Por último se asigna el bit de zero que es igual a la negación de una operación bit a bit del bus de salida.

Se utiliza un bloque always para una implementación procedural que consiste en un switch para identificar la operación y luego proceder a realizar la lógica de la misma.

1. Suma: se le concatena un bit extra a cada operando (para el carry) y se realiza la suma.
2. Sustracción: al operando A se le resta el operando B sin más preámbulo.
3. AND Lógica: se realiza la and entre el operando A y B con el operador (“ & ”) sin ningún otro proceso.
4. OR Lógica: ídem anterior, solo que con el operador or (“ | ”).
5. XOR Lógica: ídem anterior, solo que con el operador xor (“ ^ ”).
6. SRA (Shift Right Arithmetic): se deben desplazar todos los bits hacia la derecha, el bit menos significativo pasa a ser el más significativo, el más significativo pasa a ser el segundo más significativo y así sucesivamente. Esto se consiguió con un juego de concatenaciones de bits.
7. SRL (Shift Right Logic): se ingresa un cero por la izquierda para desplazar todos los bits hacia la derecha, esto se puede conseguir con el operador (“ >> ”).
8. Logical NOR: se realiza una OR normal con el operador (“ | ”) y se niega el resultado.
9. Se define la suma como operación default.


## Módulo de pruebas (TestBench)

Para corroborar el correcto funcionamiento del módulo ALU se configura un módulo de pruebas, el mismo recibe las mismas entradas y salidas que un módulo ALU, de esta manera puede crear una instancia del mismo.

Definimos un valor “mocked” para el dato A, el dato B y el código de operación, luego llamamos a cada operación realizando una espera de unos pocos milisegundos entre ellas para que puedan ser observadas en la simulación.
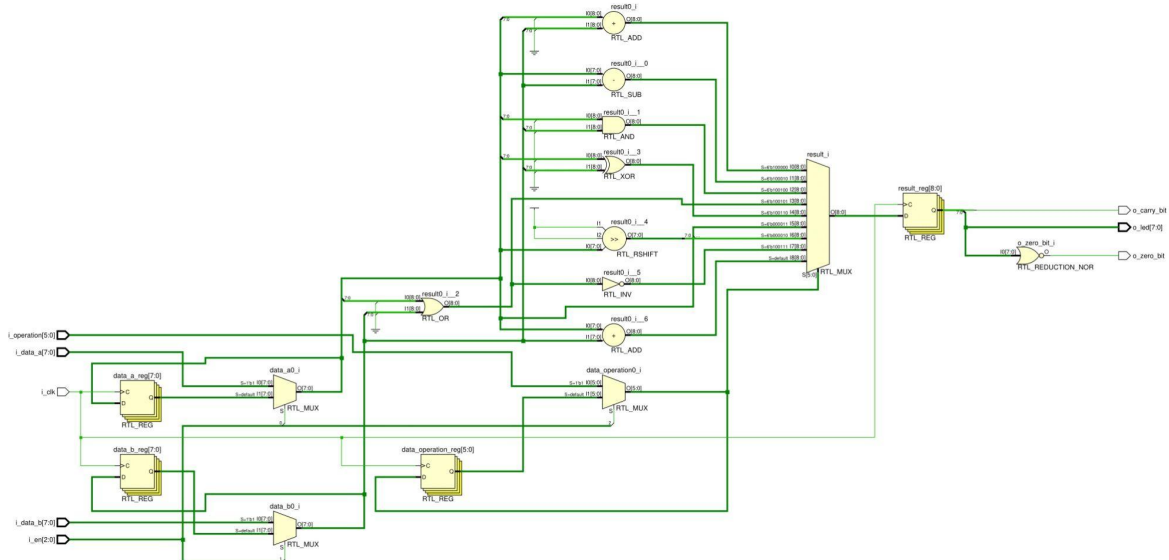
## Diagrama de bloques de la arquitectura


El diagrama de bloques de la arquitectura lo obtenemos con la herramienta vivado, a continuación se adjunta la imagen



Notar como se autogeneran algunos módulos de hardware que vivado interpretó.
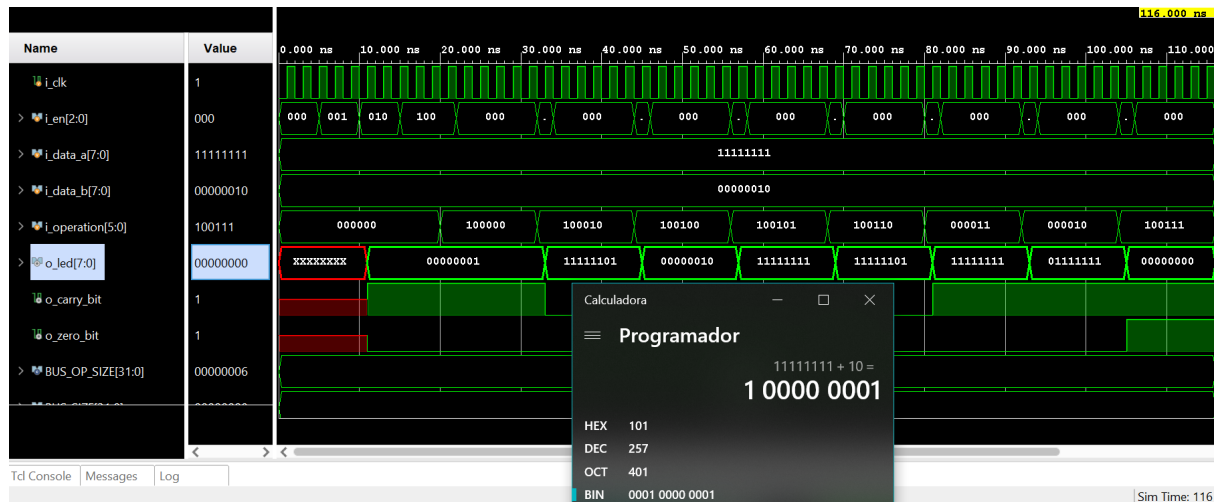
## Imágenes de la simulación

A continuación se adjuntan imágenes de la simulación en vivo como resultado del testbench



Se puede observar que el carry es igual a 1 en la suma dado que  $255 + 2$  excede la representación en 8 bits. A su vez podemos apreciar que el bit de zero se pone en 1 cuando ejecutamos la operación de NOR ya que el resultado de los dos operandos es justamente cero.

Notar que los cambios de operación se van a dar a medida que vamos colocando en 1 el bit más significativo del enable que es el que se corresponde con el bus de operaciones, es decir, el valor será seteado en el momento que ese bit sea puesto a 1.

Las demás operaciones marcan los resultados esperados y pueden ser comprobados con una calculadora de programador.

## Anexo

Repositorio en GitHub: [GitHub/FPGA-ALU](https://github.com/FPGA-ALU)